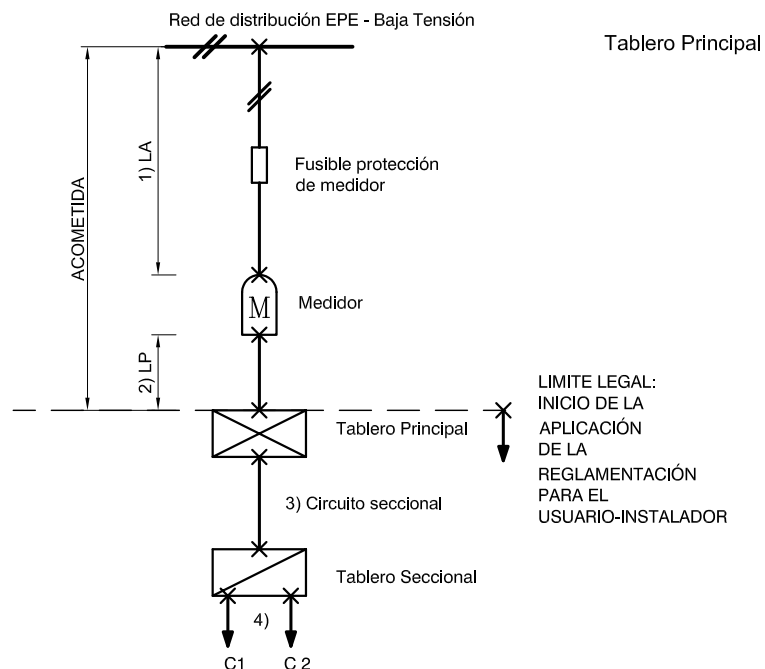


Instalación Domiciliaria (Diagrama Unifilar)



1) Línea de alimentación (LA):

La que vincula la red de la EPE con los bornes de entrada del medidor de energía.

2) Línea principal (LP):

La que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada de los fusibles del tablero principal (la instala el Comitente, pero es responsabilidad de la EPE).

3) Circuito seccional o de distribución:

Es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección de un tablero, con los bornes de entrada del siguiente tablero.

4) Circuito terminal (C1; C2; ...):

Es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y protección del tablero seccional con los puntos de utilización (por ejemplo: puntos de conexión a artefactos)

Esquema general de una instalación eléctrica (Diagrama Bifilar)

