
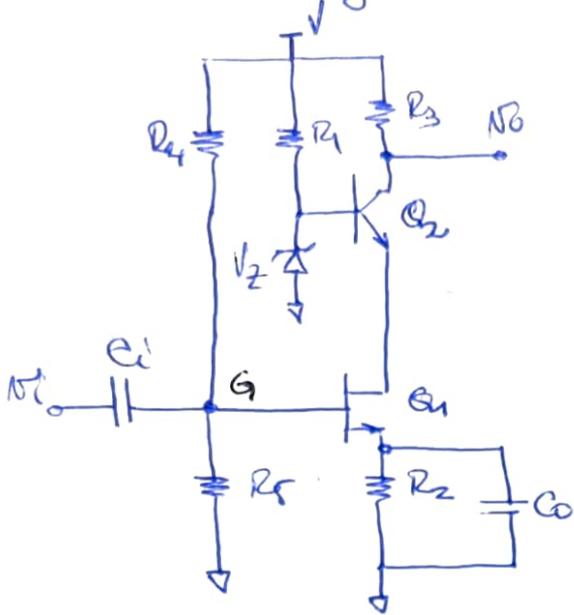


Problema 2:

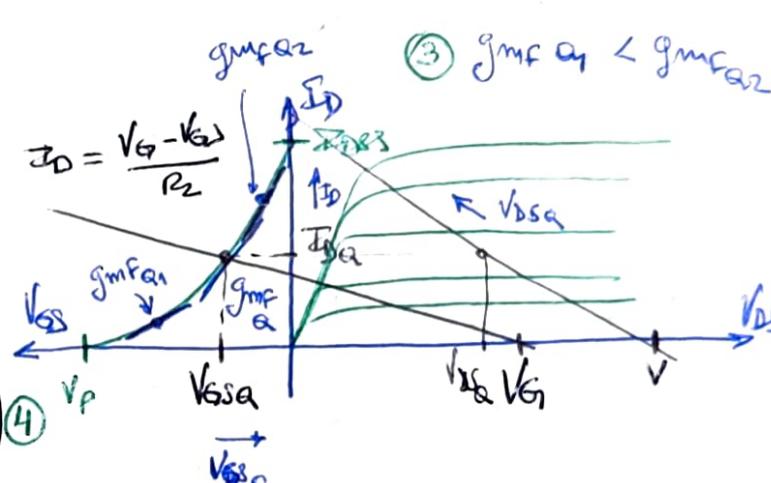a) Indicar cualitativamente que efectos producen sobre los puntos Q y  $A_{VT}$ .



	$g_m$	$V_{DS}$	$V_{GS}$	$I_{CQ}$ $I_{BQ}$	$V_{CE}$	$A_{VT}$
$R_1 \uparrow$	=	=	=	=	=	=
$V_Z \uparrow$	=	$\uparrow$ ①	=	=	$\downarrow$ ②	=
$R_2 \downarrow$	$\uparrow$ ③	$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$ ②	$\uparrow$ ④
$R_3 \uparrow$	=	=	=	=	$\downarrow$ ④	$\uparrow$



JFET  
Zona corr. cte.  
Source  
Común  
(SC)

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$g_{mF} \uparrow = -\frac{2I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) \text{ ④}$$

$$\uparrow V_{DS} = \uparrow V_Z - V_{BE_{Q2}} - I_D \cdot R_2 \text{ ①}$$


$$V_{GS} = V_G - I_D \cdot R_2 ; V_G = V \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5}$$

BJT  
Zona  
corr. ette  
(BC)

$$\left\{ \begin{aligned} V_{CE} \downarrow &= V - I_D (R_2 + R_3) - V_{DS} = V - I_D \uparrow R_3 \uparrow + V_{BE} - V_Z \uparrow \text{ ②} \\ I_C &= I_D \\ V_{BE} &= 0,6V \end{aligned} \right.$$

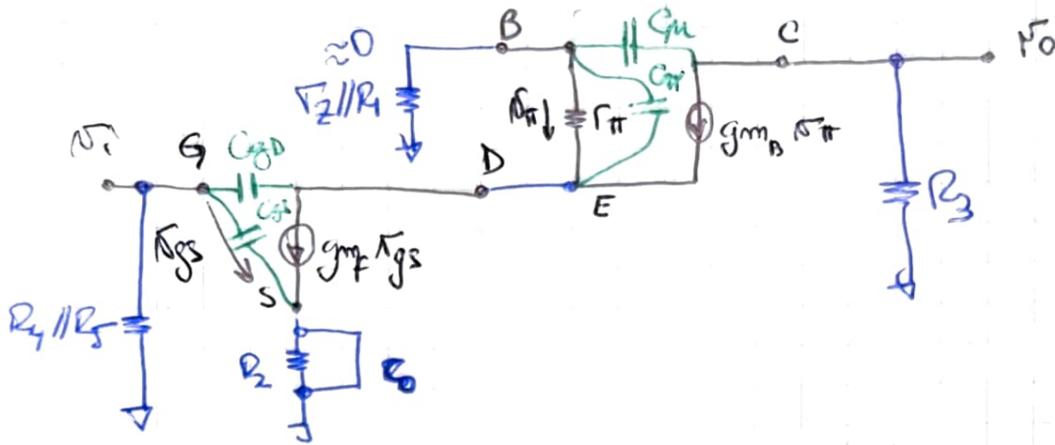b) Dibujar el modelo en señal utilizado para determinar la frecuencia de corte superior.

Indicam los parámetros del fabricante y expresen como se obtienen los restantes.



Datos Fabricante:

JFET:  $C_{gs}, C_{gd}$

BJT:  $C_{\mu}, f_T$

$$C_{\mu} = \frac{g_{mb}}{2\pi f_T} - C_{\mu}$$

Ganancia:

$$A_{VT} = \frac{N_0}{N_{\pi}} = \frac{-g_{mB} N_{\pi} \cdot R_3}{\frac{N_{\pi}}{r_{\pi}} + g_{mB} \cdot N_{\pi}} = \frac{-g_{mB} N_{\pi} \cdot R_3}{\frac{N_{\pi} \cdot g_{mB} + g_{mB} \cdot N_{\pi}}{\beta}} = \frac{-g_{mB} N_{\pi} \cdot R_3}{g_{mF}}$$

$$\frac{N_{\pi}}{r_{\pi}} + g_{mB} N_{\pi} = g_{mF} \cdot N_{gs}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_{mB}}$$

$$A_{VT} = \frac{-g_{mF} \cdot R_3}{\frac{1}{\beta} + 1} \approx -g_{mF} \cdot R_3$$

e) El ruido térmico presente a la entrada del amplificador es de  $95 \mu\text{W}$ . Si la ganancia de potencia del circuito es  $20 \text{ dB}$ , y se mide a la salida una potencia de ruido de  $150 \mu\text{W}$ , ¿cuánto vale la Temperatura de ruido del circuito?

Temp. de ruido  $\rightarrow T_m = 290^\circ\text{K} (F-1)$

Factor de ruido  $\rightarrow F = \frac{P_{OB}}{P_{tB}}$  ;  $P_{OB}$ : potencia de ruido total a la salida

Ganancia de pot.  $\rightarrow A_{p\text{dB}} = 10 \log(A_p)$  ;  $P_{tB}$ : potencia de ruido térmico a la entrada total amplificado.

$\swarrow$  (Arriba/10)

•  $A_p = 10$

•  $A_p = 10^{(20\text{dB}/10)} = 100$

$\downarrow$

$P_{tB} = A_p \cdot (\text{Ruido Ent.})$

•  $F = \frac{P_{OB}}{P_{tB}} = \frac{150 \mu\text{W}}{100 \cdot 95 \mu\text{W}} = 3$   
 $A_p \cdot \text{Ruido térm. ent.}$

•  $T_m = 290^\circ\text{K} \left( \underset{\substack{\uparrow \\ F}}{3} - 1 \right) = 580^\circ\text{K}$