

TEMATICA: **Amplificador Operacional**

CODIGO: **AO-01-C**

Fecha probable: .....

**ENUNCIADO:**

- a) Estudiar el funcionamiento del circuito y analizar los valores de  $V_o$  para  $K = 0$  y  $K = 1$ .
- b) Diseñar  $R_1$ .

$V_{cc} = 15\text{ V}$  ,  $R_2 = 1\text{ K}\Omega$  ,  $R_3 = 2\text{ K}\Omega$



