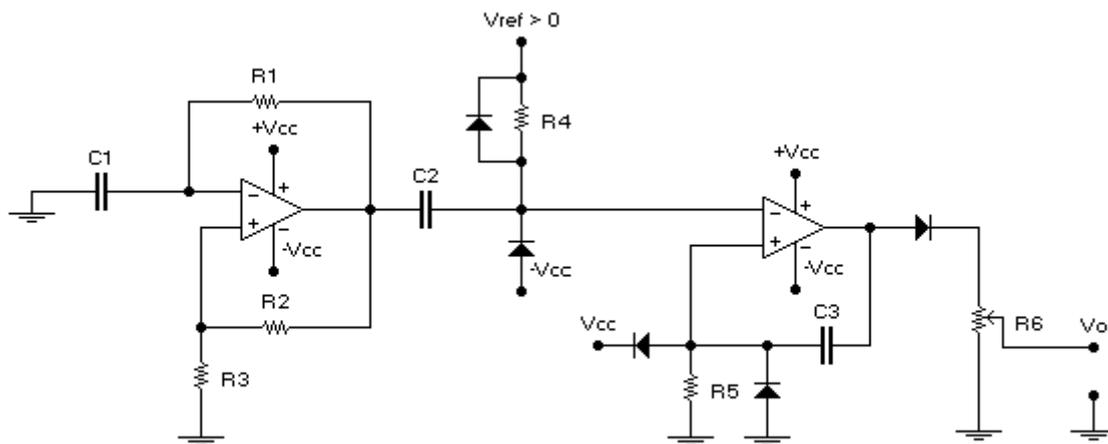


TEMATICA: **Amplificador Operacional** CODIGO: **A07-C**

Fecha probable: .....

ENUNCIADO:



Diseñar el circuito de la figura para obtener, a la salida ( $V_o$ ), una forma de onda como la dibujada.

Dar los valores de las 5 resistencias necesarias.

$V_{cc} = 15V$

