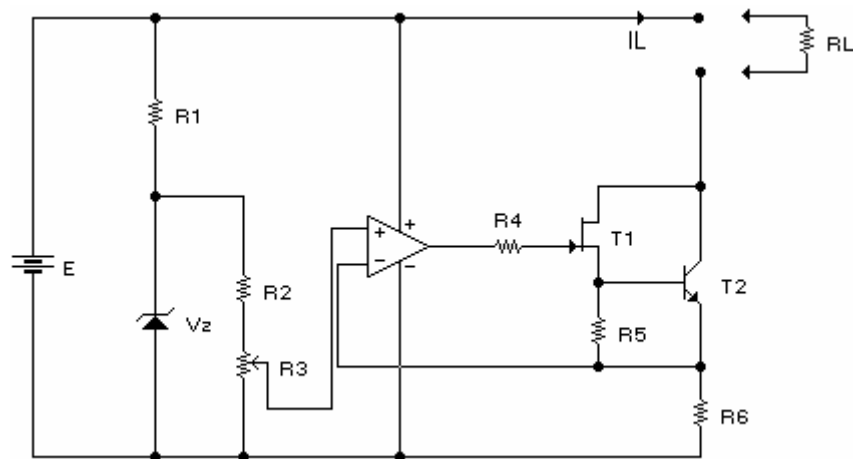


TEMATICA: **Amplificador Operacional**CODIGO: **AO10-C**

Fecha probable:

ENUNCIADO:



A.O.: ideal

 $E = 9V \pm 10\%$ $V_Z : 1.2 V \pm 2\%$ $I_{ZK} = 50 \mu A$ $I_{ZMAX} = 5mA$ T1: $|V_p| = 2V$
 $I_{DSS} = 1mA$ T2: $h_{FE} = 200$

Diseñar la fuente de corriente de la figura variable entre [5mA – 10mA].
Determinar el error en I_L debido al offset de tensión del A.O.