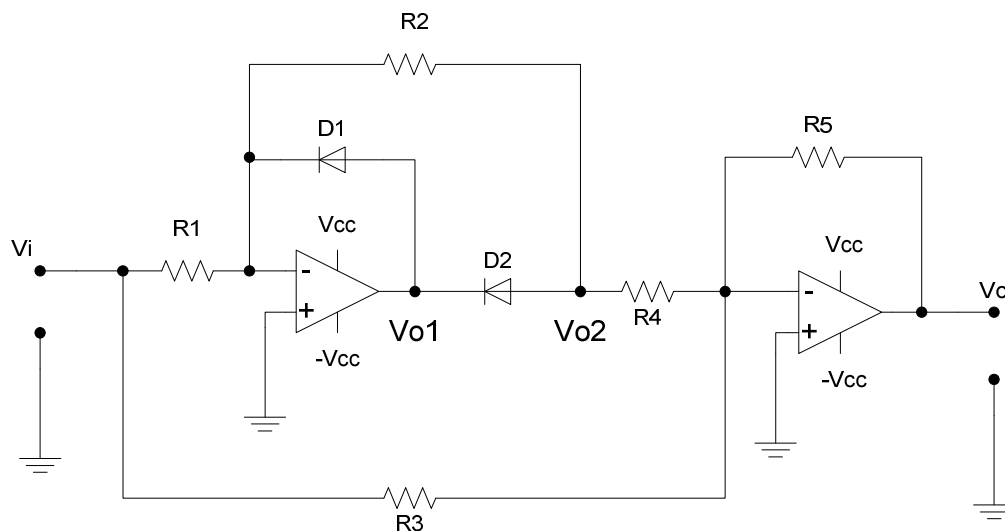


TEMATICA: **Amplificador Operacional**CODIGO: **A046-C**

Fecha probable:

ENUNCIADO:



$$R1 = R2 = R4 = R$$

$$R3 = R5 = 2R$$

Estudiar el comportamiento del circuito si $V_i(t) = 0.5 \sin \omega t$.

Graficar correlativamente las tensiones V_i , V_{o1} , V_{o2} y V_o .

Suponer $V_\gamma = 0.6V$

