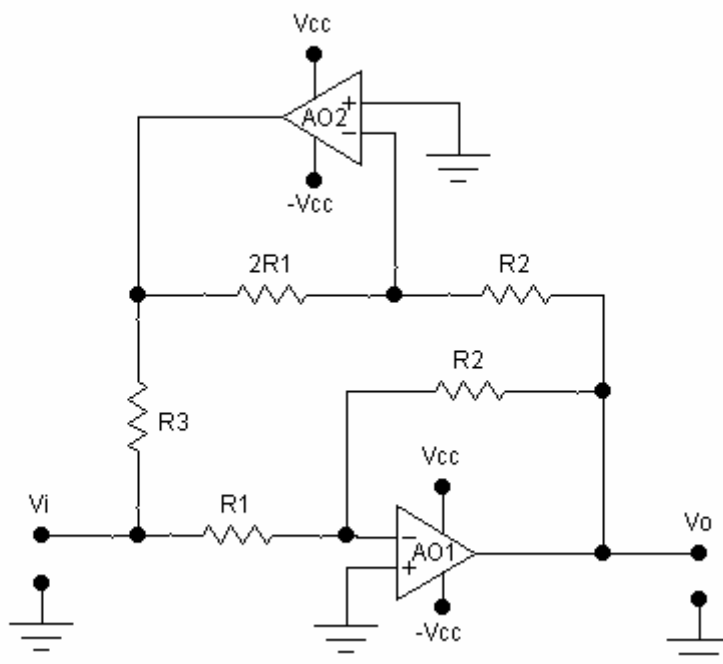


TEMATICA: **Amplificador Operacional**CODIGO: **A059-C**

Fecha probable:

ENUNCIADO:



- 1) Encontrar V_o en función de V_i .
- 2) Calcular R_i y encontrar la relación de resistencias para que sea máxima.