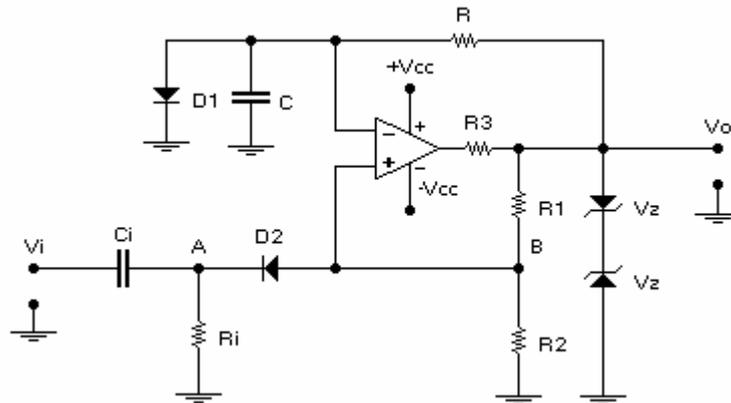


TEMATICA: **Amplificador Operacional**

CODIGO: **A06-C**

Fecha probable:

ENUNCIADO:



Dibujar las formas de onda $V_o(t)$, $e^-(t)$, $e^+(t)$, suponiendo un pulso de disparo en V_i de duración $t_p \ll T$, siendo T la duración del período inestable.

Suponer $R_1=R_2$, $V_z \gg V_\gamma$ y R_i muy grande.

Encontrar el período T en función de $\tau = R \cdot C$.