

TEMATICA: **Amplificador Operacional**

CODIGO: **A008-C**

Fecha probable:

ENUNCIADO:

En el circuito de la figura, encontrar la Función Transferencia V_o/V_i .
Suponer AO ideales.



