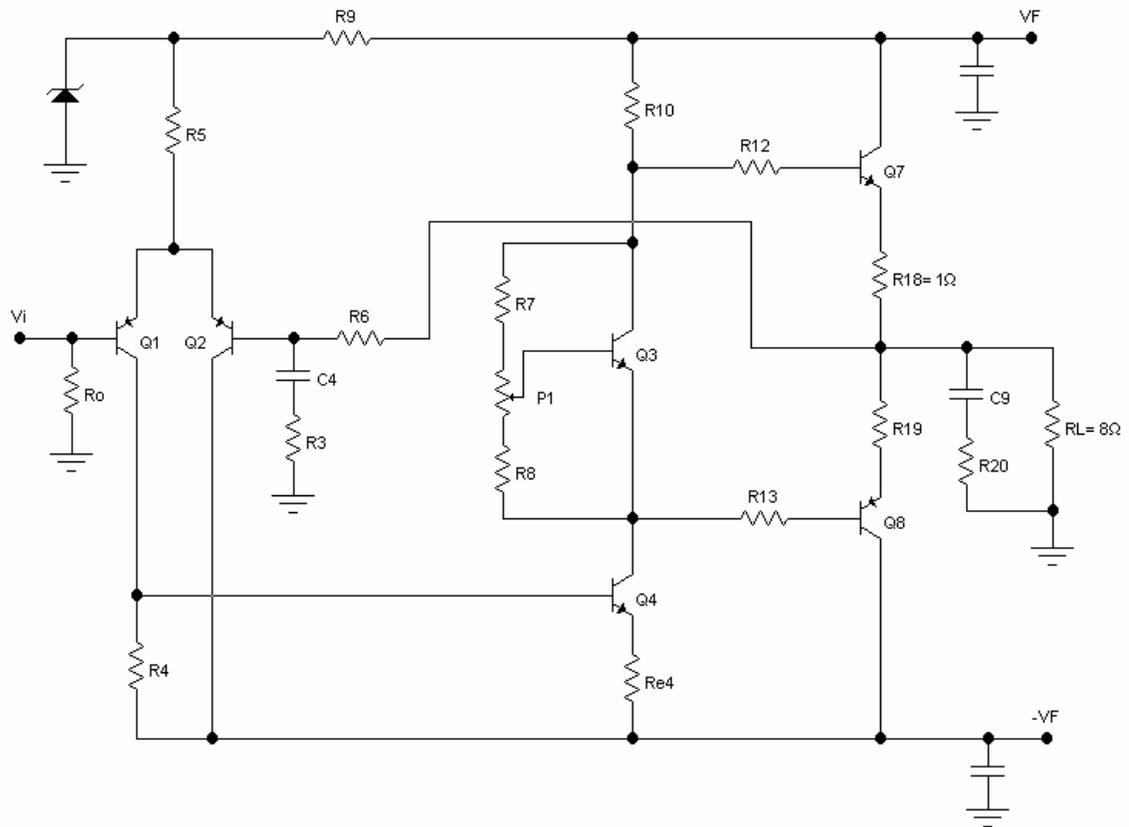


TEMATICA: **Amplificadores de Potencia**

CODIGO: **P01-C**

Fecha probable:

ENUNCIADO:



El amplificador de la figura deberá ser capaz de entregar 25W a un parlante de 8Ω a una temperatura ambiente de 40°C .

- Diseñar V_F , Q7 y Q8.
- Analizar los bloques circuitales del amplificador de potencia.
- Estudiar el funcionamiento del circuito de compensación de distorsión de cruce.