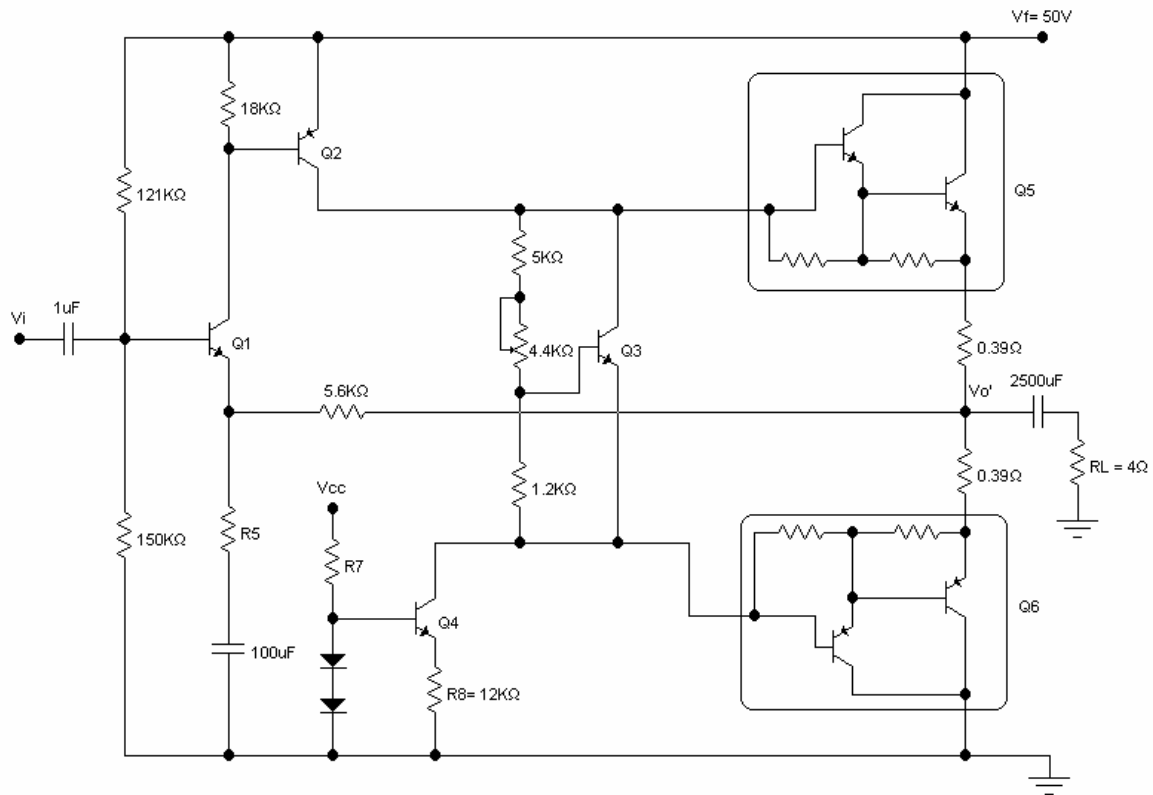


TEMATICA: **Amplificadores de Potencia**CODIGO: **P03-C**

Fecha probable:

ENUNCIADO:



- 1) Verificar el funcionamiento de los transistores de salida (TIP 120), suponiendo máxima potencia entregada a la carga a $T_a = 40^\circ\text{C}$.
- 2) Verificar el funcionamiento del circuito de compensación de distorsión de cruce y el punto de polarización de $V_{o'}$.
- 3) Verificar el funcionamiento de los transistores Q2 y Q3.