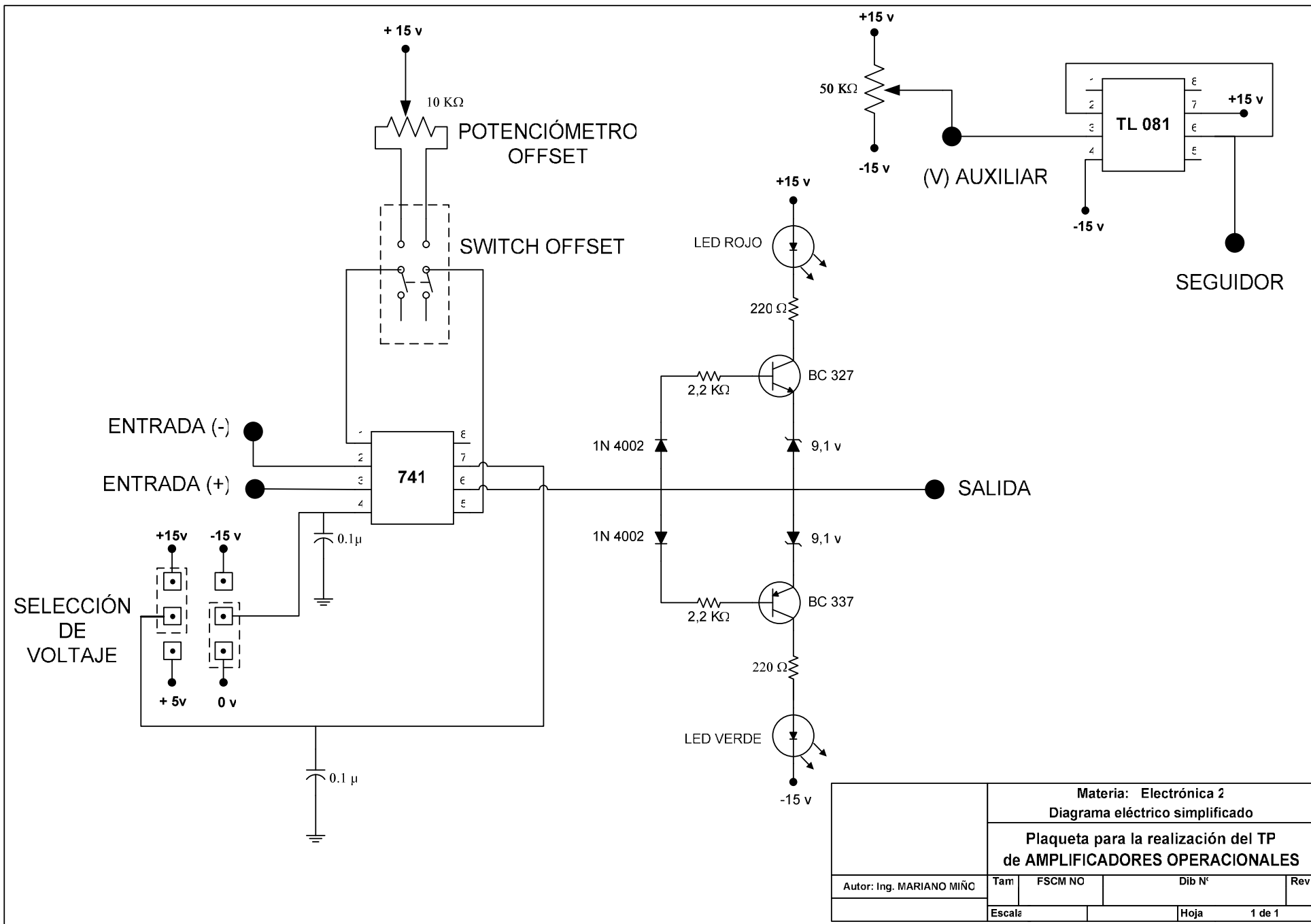




				Materia: Electrónica 2			
				Diagrama eléctrico simplificado			
				Plaqueta para la realización del TP de AMPLIFICADORES OPERACIONALES			
Autor: Ing. MARIANO MIÑC		Tam	FSCM NO	Dib N°		Rev	
		Escala		Hoja		1 de 1	