TEMATICA**:** **Amplificador Operacional**	CODIGO: **AO03-C**
Fecha probable:.	

ENUNCIADO:

Estudiar el funcionamiento del circuito de la figura encontrando Vo(t), si Vi(t)=Vp. Sen(ωi.t), cuando Vp=1V

R1=10KΩ
R2=5KΩ
ωi= 2πfi
Vcc=10V
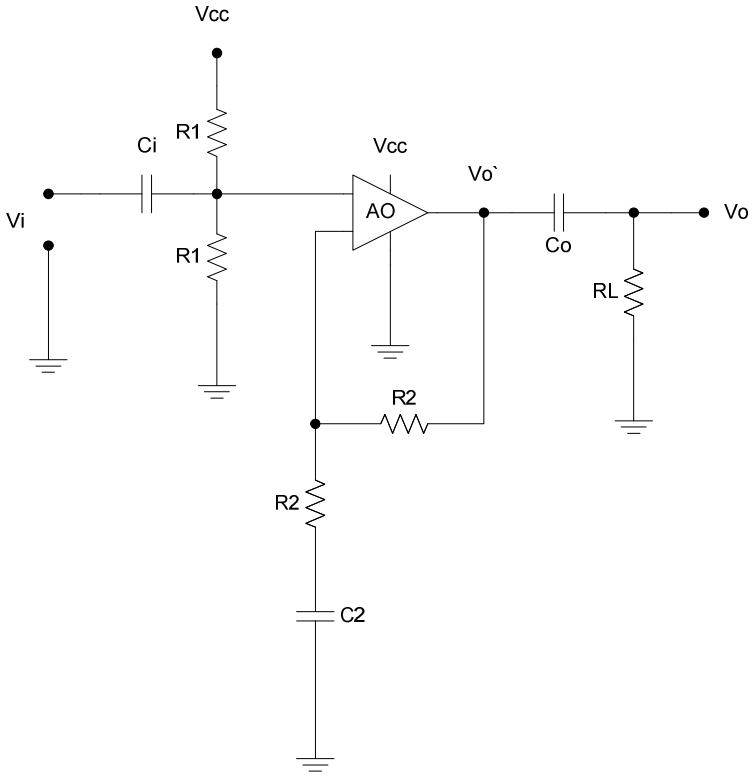
Suponer los capacitores como cortocircuitos a frecuencia f=fi