ECUACIONES DE CALCULO:

$$V_{CE_3} = 2\left(V_{BE_7} + I_{C_{7MIN}} R_{18}\right) = 2(1V + 30mA \cdot 1\Omega)$$

$$V_{CE_3} = 2,06\ V$$

$$\left[V_{BE_3} \cong 0,6V = \frac{R_8'}{R_8' + R_7'} \cdot V_{CE_3}\right]$$

LA OTRA ECUACION DE DISEÑO SERA COMO ELIJO DISTRIBUIR LA CORRIENTE DE I_{Comp} YA QUE $I_{Comp} = I_{C_3} + I_{DIV.}$

DE ESTAS ECUACIONES SACO R_7, R_8 Y P_1.

EN ESTE PROBEMA NO TENGO LOS DATOS COMPLETOS DE LA POLARIZACIÓN DE LAS ETAPAS PREVIAS PARA PODER HACER EL CÁLCULO.