-) OBSERVACION : OTRO DISIPADOR POSIBLE

EN EL DISEÑO ANTERIOR CADA TRANSISTOR UTILIZA 7,5 cm DE UN DISIPADOR MODELO ZD-6 PUEDO UTILIZAR DOS ZD-7 DE 7,5 cm C/U O LO MAS COMUN ES USAR UN ZD-7 DE 15 cm Y UBICAR LOS TRANSISTORES SEPARADOS PARA QUE CADA UNO UTILICE 7,5 cm

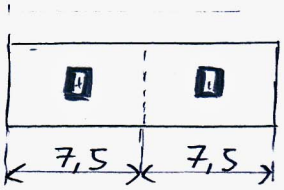

CENTRADOS EN CADA MITAD DE 7,5 cm.

SI POR RAZONES DE ESPACIO O MONTAJE O VELOCIDAD DE RESPUESTA DE ALGUNA PROTECCION TERMICA QUE SENSE LA TEMPERATURA DEL DISIPADOR, PODRIA MONTAR LOS DOS TRANSISTORES JUNTOS.

ESTOS DEBEN MONTARSE EO MAS PROXIMOS POSIBLE (~ EN UN AREA DE 2 x 1 cm)
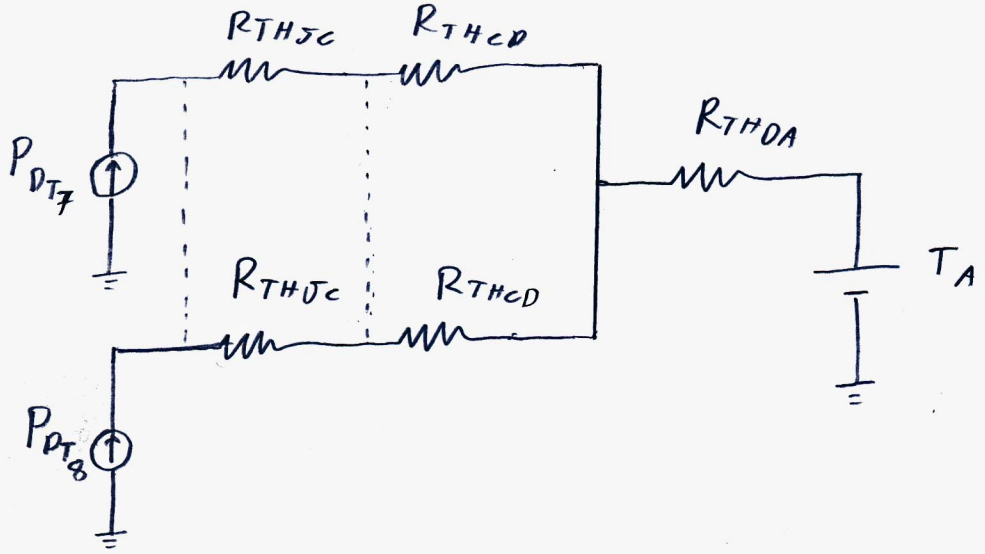
ENTONCES PUEDEN CONSIDERARSE COMO UNA UNICA FUENTE DE INYECCION DE CALOR. ENTONCE EL MODELO ES: