TEMATICA: **Amplificadores de Potencia**	CODIGO: **P03-C**
Fecha probable:.	

ENUNCIADO:

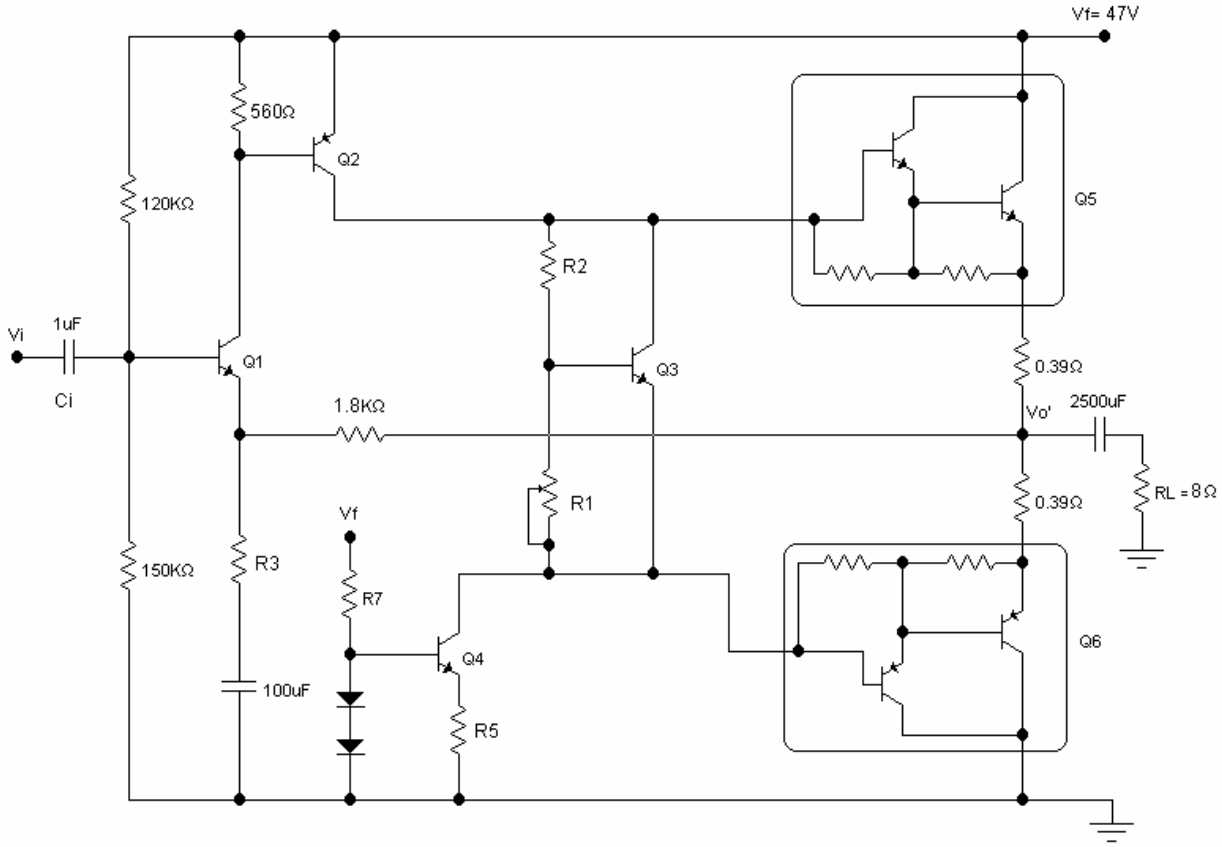

1) Analizar la configuración y verificar el punto de polarización de Vo'.
2) Verificar el funcionamiento de los transistores de salida (TIP 120) (adoptar Vce_{min}= 4V), suponiendo máxima potencia entregada a la carga a Ta= 50ºC.
3) Diseñar el valor de R5 y el circuito de compensación de distorsión por cruce.
4) Verificar el funcionamiento de los transistores Q2 y Q4.